



IIT ROORKEE



NPTEL ONLINE
CERTIFICATION COURSE

Charging Infrastructure

Lecture-12

Single-phase Boost PFC Converter-IV

Dr. Apurv Kumar Yadav
Department of Electrical Engineering



Recap




$$d(t) = 1 - \frac{|v_{s, pk} \sin \omega t|}{V_o}$$

$$L = \frac{V_o}{4 \Delta i_{s, max} f_{sw}} \rightarrow \text{low} \gg f_s$$

$$C = \frac{P_L}{2\pi f_s \Delta V_o \cdot V_o} \rightarrow \text{double line frequency component}$$

$$I_{s1, rms} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} (i_s(t))^2 \cdot d(t) \cdot dt} \rightarrow V_{s1} > V_o \approx V_{s1} = 1.4 V_o$$
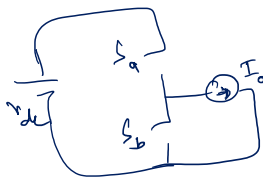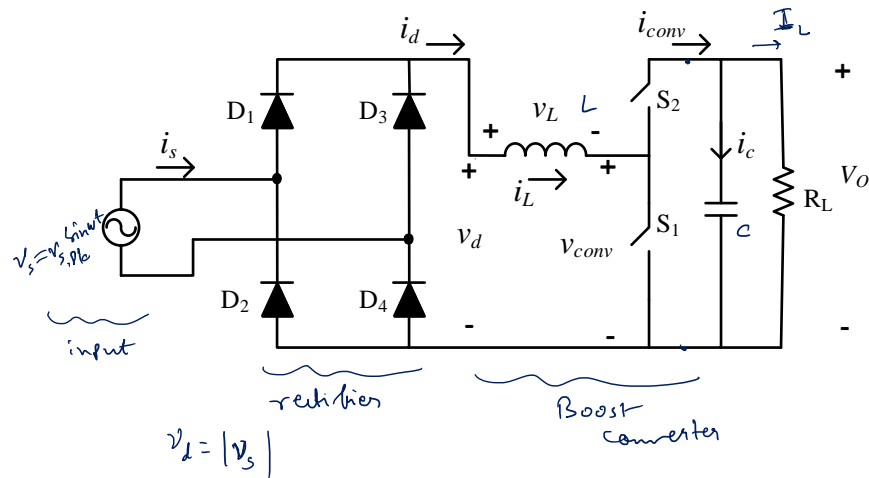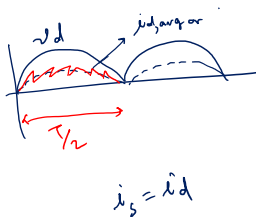
$$I_{rms, se} = I_o \sqrt{D} \rightarrow$$



for Switch S_2

$(1-d(t))T_5 \rightarrow S_2 \text{ conducts}$


whenever ξ_1 is on $\Rightarrow V_{S2}$ has to block V_0
 $\approx V_{S2} = 1.4V_0$

$$I_{\text{avg}, s_2} = \sqrt{\frac{1}{\tau_{1/2}} \int_0^{\tau_{1/2}} \left((j_s(t))^2 \cdot (1 - d(t)) \right) \cdot dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{\kappa_{12}}} \int_0^{\kappa_{12}} \left(I_{3,1/2} \sin \omega t \right)^2 \left(1 - \left(1 - \frac{I_{3,1/2} \sin \omega t}{\omega_0} \right) \right) dt$$

$$I_{rms, sr} = \sqrt{\frac{1}{T/a} \int_0^{T/a} (I_{s, pk} \sin \omega t)^2 dt} \left(\frac{|V_{s, pk} \sin \omega t|}{V_o} \right) \cdot dt$$
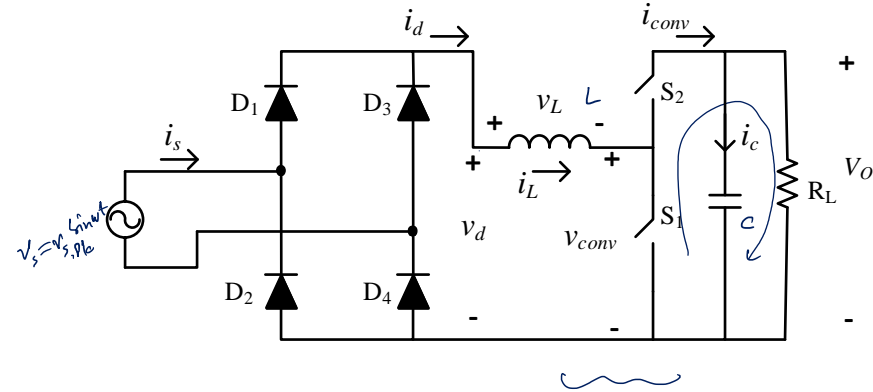
$$I_{\text{avg}, s_2} = \frac{1}{\tau_{12}} \int_0^{\tau_{12}} (i_2(t) (1-d(t))) \cdot dt$$



for diodes


$$V_{RAM} = V_{s, pk}$$

$$\text{forward RMS current} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/2} (I_{s, pk} \sin \omega t)^2 \cdot dt}$$

$$= \frac{I_{s, pk}}{2}$$

$$\text{forward average current} = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} I_{s, pk} \sin \omega t \cdot dt$$

$$= \frac{I_{s, pk}}{\pi}$$

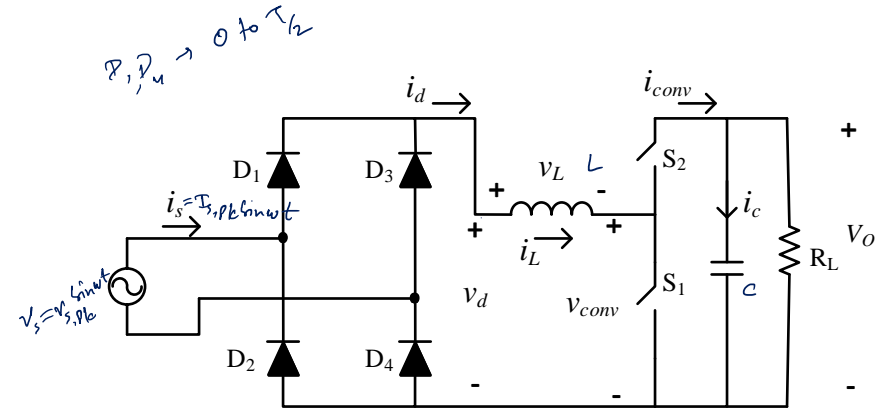

$$v_d = (V_{s, pk} \sin \omega t)$$

RMS current of Capacitor & Inductor

for Inductor


$$\begin{aligned} i_L &= i_d \\ \Rightarrow i_d &= i_s \quad (\text{in +ve}) \\ &= -i_s \quad (\text{-ve}) \end{aligned}$$

$$I_{L,rms} = \sqrt{\frac{1}{T_{1/2}} \int_0^{T_{1/2}} (i_s(t))^2 \cdot dt + \int_0^{T_{1/2}} (i_s(t))^2 (1-d(t)) \cdot dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T_{1/2}} \int_0^{T_{1/2}} (i_s(t))^2 \cdot dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T_{1/2}} \int_0^{T_{1/2}} (I_{s,plc} \sin \omega t)^2 \cdot dt}$$
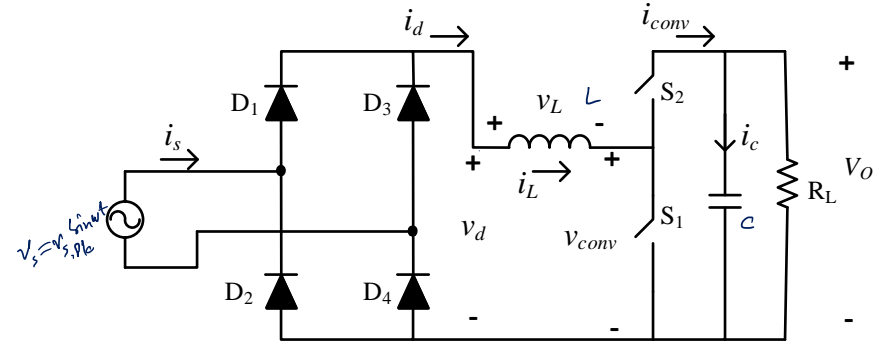
$$I_{L,rms} = \frac{I_{s,plc}}{\sqrt{2}}$$



$$P_L \approx$$

$$\Rightarrow P_{in} = \frac{P_L}{\eta}$$

$$\Rightarrow P_{in} = \frac{v_{s,plc}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_{s,plc}}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow I_{s,plc} = \frac{2 P_{in}}{v_{s,plc}}$$


for Capacitor

$$I_{arm, conv} = I_{arm, s2}$$

$$\Rightarrow I_{conv} = \hat{i}_c + I_L$$

$$\Rightarrow I_{arm, c} = \sqrt{I_{arm, conv}^2 - I_L^2}$$

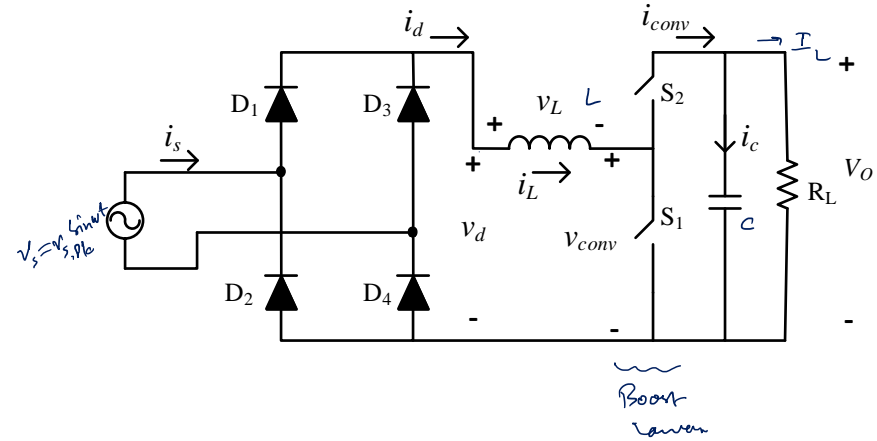\downarrow \downarrow
 $I_{arm, s2}$ $\left(\frac{V_o}{R_L}\right)$



Thank You

